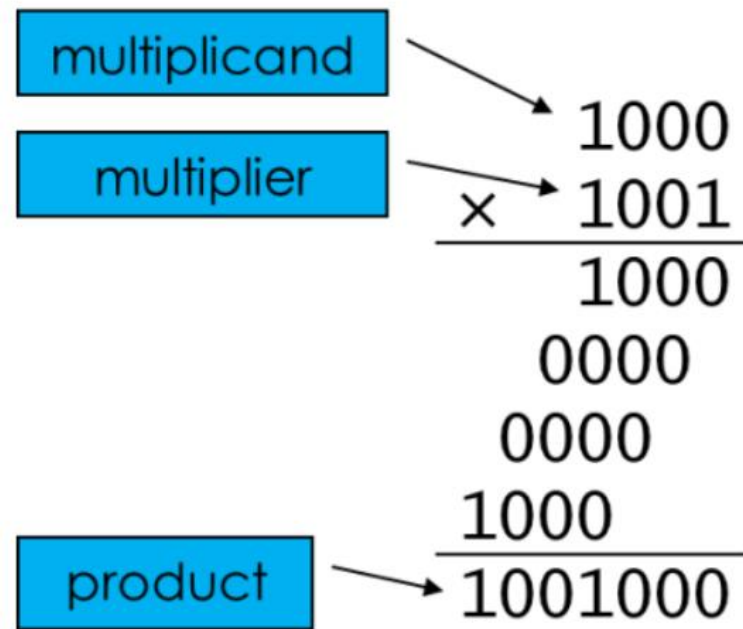


پروژه سوم
آزمایشگاه مدار منطقی و معماری
سپهر جعفری - عباس یزدان مهر

الف) پیاده سازی ماژول ضرب 6 بیتی



شکل ۱ نمونه ضرب به روش جمع و شیفت

هدف از انجام این پروژه پیاده سازی یک ضرب کننده با استفاده از روش جمع و شیفت می باشد. در این روش دو عدد را با نام های multiplicand یا ضرب شونده و multiplier یا ضرب کننده می نامیم. یک مثال از این روش با 4 بیت در روبه رو قابل مشاهده است.

توسط شیفت به راست multiplier و استفاده از اولین بیت آن در هر مرحله به عنوان شرط، multiplicand را با result جمع می کنیم. و برای مرحله ی بعد multiplier را به چپ شیفت می دهیم تا در زمان استفاده مثل شکل رو به رو شود.

```

1 module multiplier #(parameter N = 6) (
2     input clk,
3     input start,
4     input [5:0] a,
5     input [5:0] b,
6     output reg [11:0] out
7 );

```

برای نوشتن ماژول با ورودی ها و خروجی ها آغاز می کنیم:
 ورودی هایمان شامل کلاک، زمان شروع ماژول، a (multiplicand)،
 b (multiplier) است.
 خروجی ما شامل حاصل ضرب (out) است.
 N یک متغیر محلی است که در یک شرط از آن استفاده می کنیم.

```

9 reg [5:0] multiplier;
10 reg [11:0] multiplicand, result;
11 reg [5:0] counter;
12 reg initialValue;

```

سپس متغیرهای کمکی را تعریف می کنیم:
 Multiplier: برای نگه داری شیفت خورده ی عدد b .
 Multiplicand: برای نگه داری شیفت خورده ی عدد a .
 Result: برای نگه داشتن مجموع در هر مرحله.
 Counter: برای توقف بعد از 6 بار شیفت و کلاک.
 initialValue: برای شروع اصل ماژول.

```
16     if(start) begin
17
18         if(initialValue) begin
```

بعد از یک شدن start ماژول ما در بلاک always از If ابتدایی می‌گذرد و در غیر این صورت برنامه ی قبل را متوقف می‌کند. بعد از آن initial value است که در اولین کلاک یک می‌شود.

```
if(N > counter)    begin
    if(multiplier[0] == 1) begin
        result = result + multiplicand;
    end
    multiplicand = multiplicand << 1;
    multiplier = multiplier >> 1;
    counter = counter + 1;
end else begin
    initialValue = 0;
    out = result;
end
```

قسمت اصلی ماژول ما اینجا است. توسط شیفت به راست multiplier و استفاده از اولین بیت آن در هر مرحله به عنوان شرط، multiplicand را با result جمع می‌کنیم. و برای مرحله ی بعد multiplier را به چپ شیفت می‌دهیم تا در زمان استفاده مثل شکل رو به رو شود.

شرط (N > counter) باعث می‌شود که قسمت جلوی if در 6 کلاک اجرا شود و پس 6 کلاک، مقدار result در out ریخته می‌شود و مقدار initial value صفر شده که باعث می‌شود از این مراحل از ابتدا آغاز به کار کند.

پس متوجه شدیم که ضرب در این ماژول به اندازه 7 کلاک و به درستی به طول خواهد انجامید.

(ب) فایل آزمون و شبیه سازی

ابتدا ورودی ها و خروجی ها را به صورت ذخیره کننده و سیم تعریف می کنیم.


```
1 module multiplier_tb;
2 reg CLK, START;
3 reg [5:0] A, B;
4
5 wire [11:0] OUT;
6
7 multiplier UTT(.clk(CLK), .start(START), .a(A), .b(B),.out(OUT) );
8
```

```
9 initial begin
10     CLK = 1;
11     forever #5 CLK = ~CLK;
12 end
13
```

سپس مقدار دهی را آغاز می کنیم.
ابتدا نوبت کلاک است که در آغاز آن را صفر قرار می دهیم و تعیین می کنیم که در هر 5 ثانیه یک بار کلاک نوسان کند و دوره ی تناوب کلاک 10 خواهد بود.

در ادامه چند تست بررسی شده است که در قسمت شبیه سازی به آنها می پردازیم. دقت می کنیم که ماژول پس از 7 کلاک پاسخ را می دهد پس زمان مقدار دهی تا گرفتن پاسخ 7 کلاک طول کشیده(تاخیر دارد) و ما در کلاک 8 پاسخ مقدار دهی در کلاک یک را دریافت می کنیم.






شبیه سازی زیر با توجه به تست بنچ نوشته شده است. ابتدا 2×2 ضرب شده است که پاسخ آن در زمان 70 نانو ثانیه یا 7 کلاک در out قرار گرفته است و قبل از آن out مقدار ندارد و x را نشان می دهد. و به همین صورت پیش می رویم و چندین حاصل را حساب می کنیم که مشاهده می شود که تست ها به درستی پاسخ می دهند. در زمان 240ns مقدار start را صفر می کنیم و همان طور که مشاهده می شود out در اولین کلاک برابر با صفر می شود و نه برابر حاصل ضرب 6×11 و به اندازه ی هفت کلاک صفر می ماند. و سپس مقدار


 


دقت می کنیم که ماژول پس از 7 کلاک پاسخ را می دهد پس زمان مقدار دهی تا گرفتن پاسخ 7 کلاک طول کشیده (تاخیر دارد) و ما در کلاک 8 پاسخ مقدار دهی در کلاک یک را دریافت می کنیم.

پ) سنتز با ISE

عکس های سنتز:

 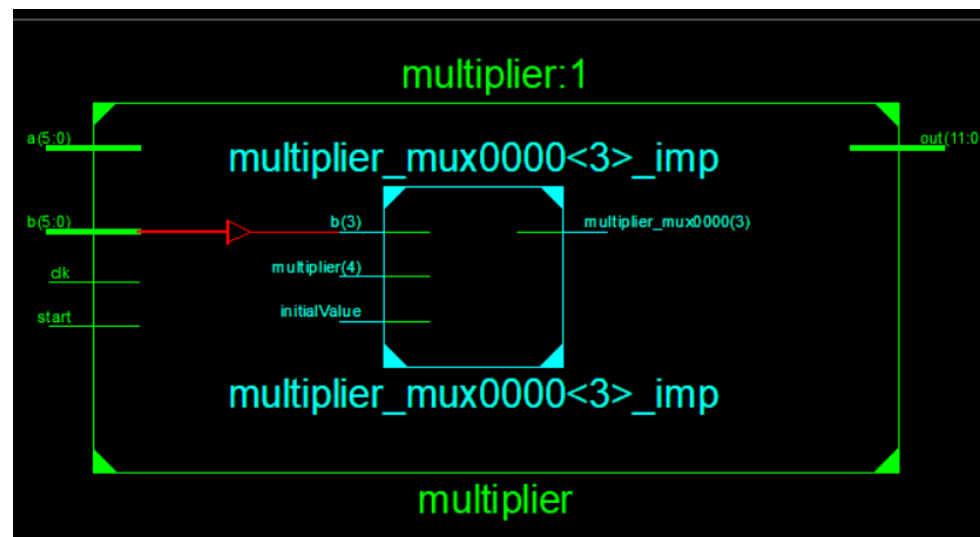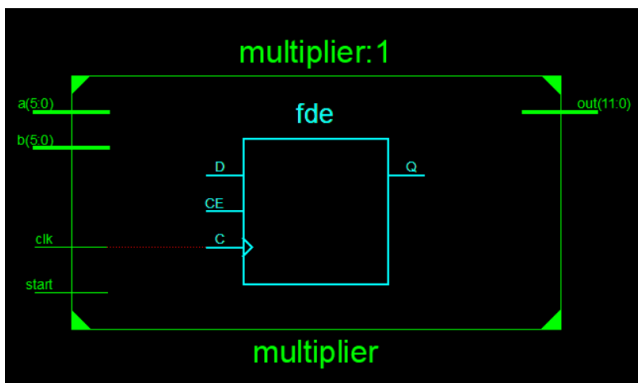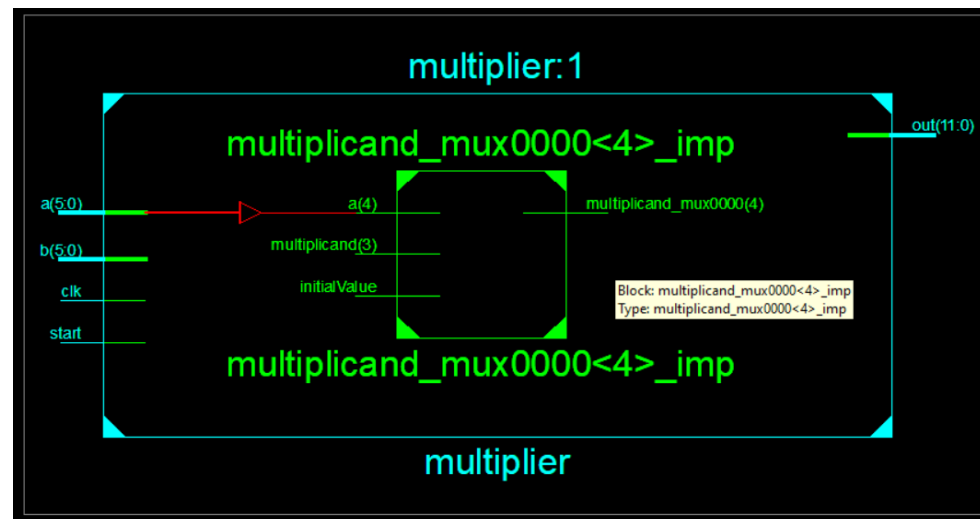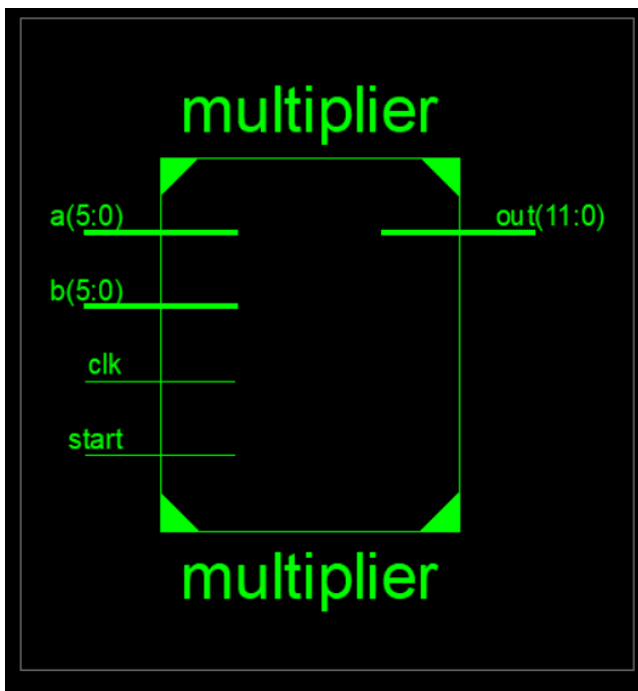

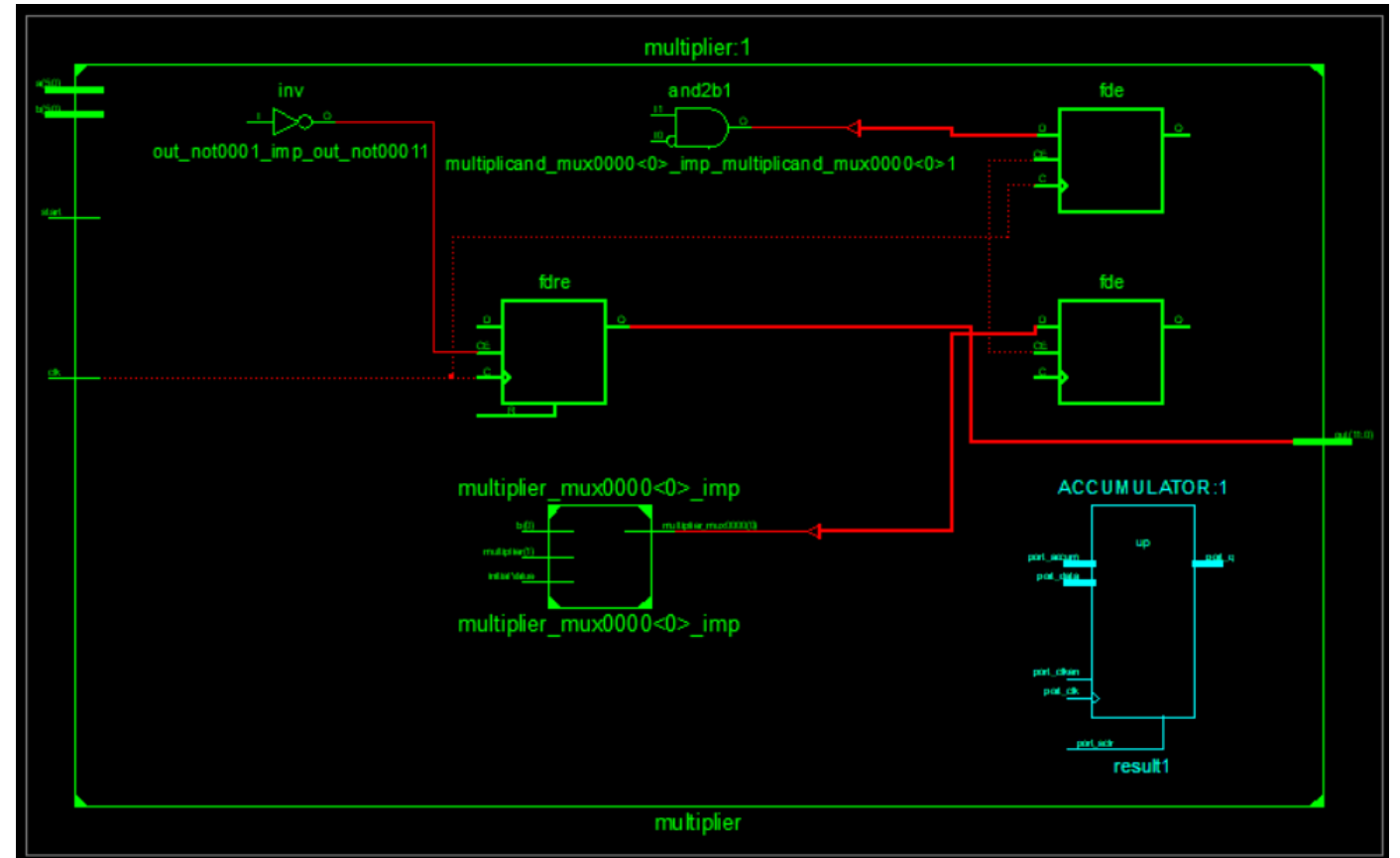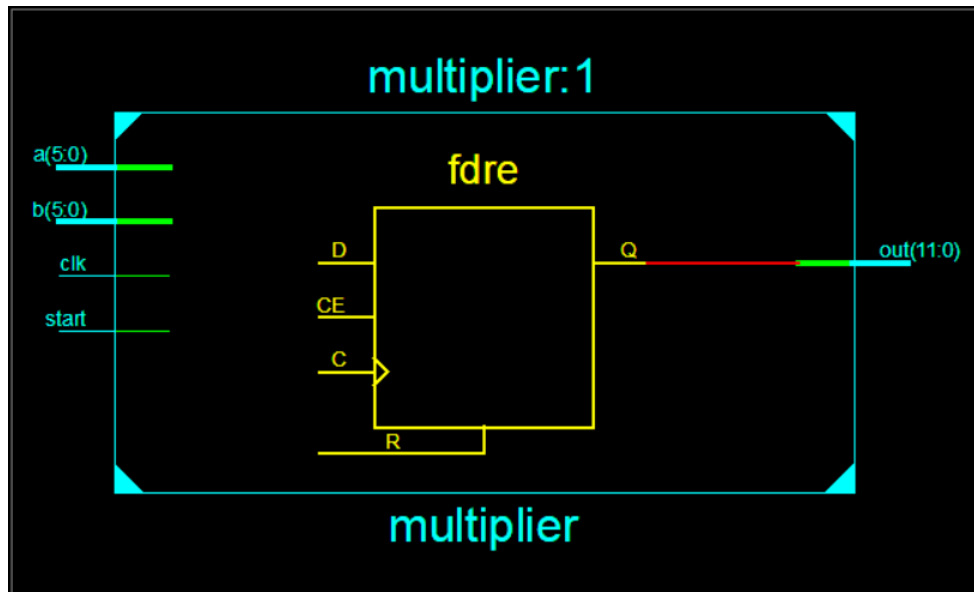

Design Summary (ج)

Timing Detail:

All values displayed in nanoseconds (ns)

=====

Timing constraint: Default period analysis for Clock 'clk'

Clock period: 3.952ns (frequency: 253.008MHz)

Total number of paths / destination ports: 595 / 116

Delay: 3.952ns (Levels of Logic = 2)

Source: counter_5 (FF)

Destination: multiplicand_0 (FF)

Source Clock: clk rising

Destination Clock: clk rising

Data Path: counter_5 to multiplicand_0

Cell:in->out	fanout	Gate Delay	Net Delay	Logical Name (Net Name)
FDRE:C->Q	6	0.514	0.721	counter_5 (counter_5)
LUT4_L:I0->LO	1	0.612	0.103	multiplicand_not00011_SW0 (N17)
LUT4:I3->O	18	0.612	0.908	multiplicand_not00011 (multiplicand_not0001)
FDE:CE		0.483		multiplicand_0

Total 3.952ns (2.221ns logic, 1.731ns route)
(56.2% logic, 43.8% route)

انواع منابع موجود در FPGA:

Device Utilization Summary				[-]
Logic Utilization	Used	Available	Utilization	Note(s)
Number of Slice Flip Flops	49	1,920	2%	
Number of 4 input LUTs	48	1,920	2%	
Number of occupied Slices	32	960	3%	
Number of Slices containing only related logic	32	32	100%	
Number of Slices containing unrelated logic	0	32	0%	
Total Number of 4 input LUTs	48	1,920	2%	
Number of bonded IOBs	26	66	39%	
Number of BUFGMUXs	1	24	4%	
Average Fanout of Non-Clock Nets	2.98			

End...